

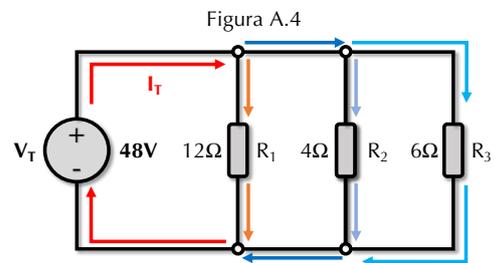
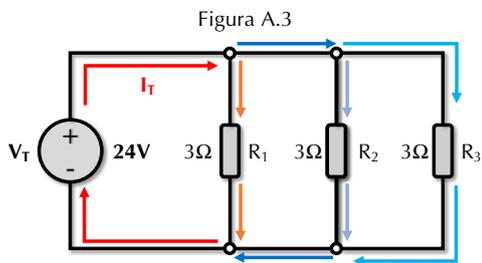


Lista de Exercícios 2 – Circuito Paralelo

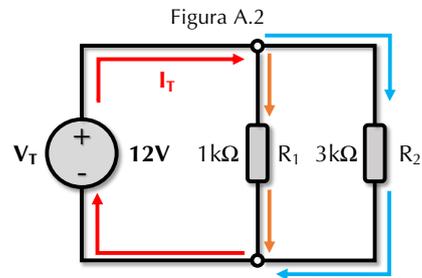A Para os circuitos apresentados nas figuras, calcule a Resistência Total (R_T), e as correntes em cada um dos Resistores, bem como, a Potência consumida em cada resistor.



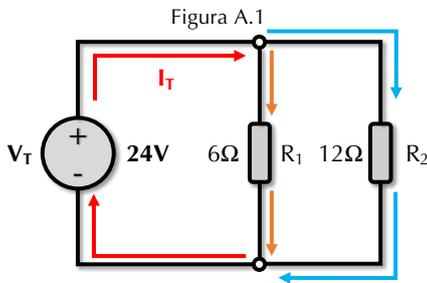B Para cada circuito apresentado, calcule o valor de R_T e as correntes indicadas com as cores.

